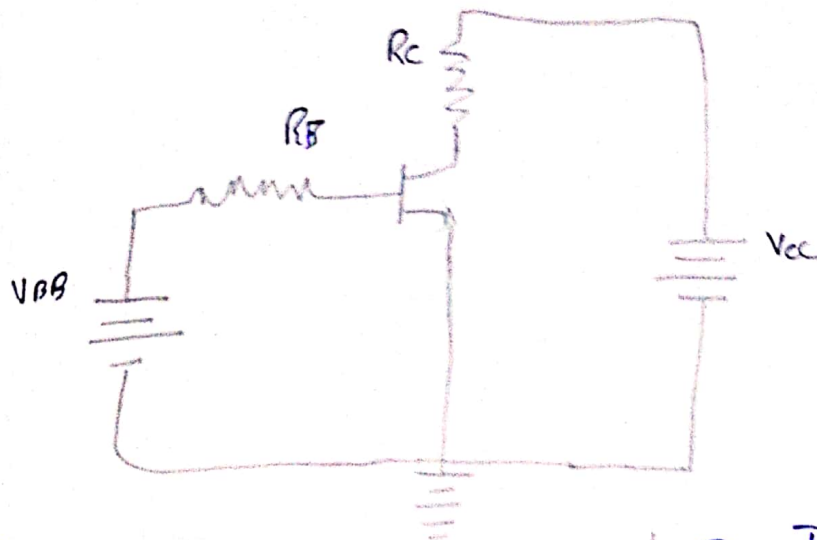


# BE (QUIZ#05)

Name: Shahmeer Khan

Class ID: 106128

Student ID: 12115



Data:

$$V_{BB} = 7.5\text{V}$$

$$V_{CC} = 17\text{V}$$

$$R_B = 250\Omega$$

$$\beta_{DC} = 150$$

$$R_C = 30\text{k}\Omega$$

$$V_{CE} = ?$$

$$I_C = ?$$

Solution;

$$\therefore I_C = \beta_{DC} \cdot I_B$$

$$\therefore V_{BB} = I_B \times R_B$$

$$\therefore 7.5 = I_B \times 250$$

$$I_B = 0.03\text{amp.}$$

$$\therefore I_C = 0.03 \times 150$$

$$I_C = 4.5\text{amp.}$$

$$\therefore V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_{CE} = 17 - (4.5 / 30,000)$$

$$V_{CE} = 154938\text{V}$$